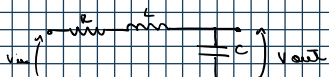


Tarea 2

lunes, 27 de abril de 2026 5:33 PM

1) Transferencia Para-pasos de orden $n = 6$:



$$\begin{cases} T(s) = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} & (1) \\ Z_2 = 1/sC & (2) \\ Z_1 = Z_s = R + sL & (3) \end{cases}$$

$$T(s) = \frac{1/sC}{R + sL + 1/sC} = \frac{1}{s^2 LC + sRC + 1}$$

Normalizando la expresión:

$$T(s) = \frac{1/LC}{s^2 + s \cdot R/L + 1/LC}$$

y expresando en función de Q y ω_0 :

$$T(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + s \frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2}$$

SOS $n \rightarrow$ Se utiliza solo para los pasa-pasos.

al ser de orden $n = 6 \rightarrow$ tres circuitos RLC en serie. Suma de tres transferencias.

$$T(s) = \frac{K_1 \omega_{01}}{s^2 + s \frac{\omega_{01}}{Q_1} + \omega_{01}^2} + \frac{K_2 \omega_{02}}{s^2 + s \frac{\omega_{02}}{Q_2} + \omega_{02}^2} + \frac{\omega_{03}^2 \cdot K_3}{s^2 + s \frac{\omega_{03}}{Q_3} + \omega_{03}^2}$$

K permite ajustar el nivel de la ganancia de paso. Es una cte. que trabaja con la ganancia.

$K \in \mathbb{R}$


2) Diagrama de polos y ceros:

como $n = 6 \rightarrow 6$ pares de polos C.C en el diagrama.

$$\frac{P}{Z \cdot n} = \frac{P}{12} \rightarrow \text{distancia entre polos}$$

Análisis de Btu. de módulo

$$|T(j\omega)|$$

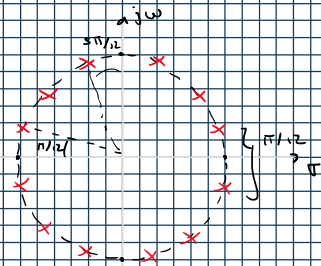

Por ser Butterworth:

$$G=1 \rightarrow \text{en } \omega_0, |T|^2 \text{ es } 1/2$$


$$\angle \Phi(T(j\omega))$$

$$10^\circ$$

$$-3\pi$$

$$10^\circ \omega (rad/s)$$

3)

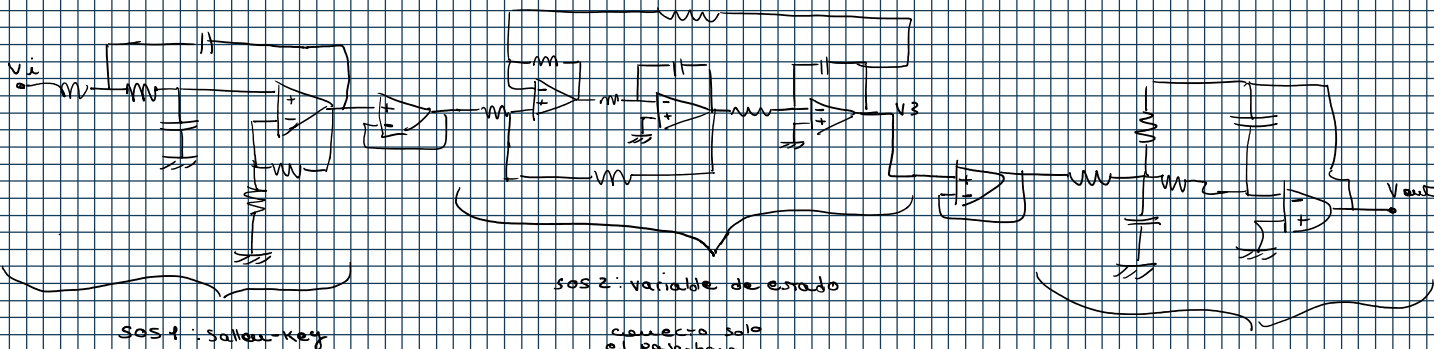

SOS 1: Sallen-Key

SOS 2: variable de estado

conecta solo el pasa-bajo. Es la salida V_3 del circuito.

SOS 3: multiple feedback

crítico de diseño:


$$Q_1 = Q_2 = Q_3$$

Recuperando la expresión calculada en el punto anterior.

$$T(s) = \frac{K_1 \omega_{01}^2}{s^2 + \frac{\omega_{01}}{Q_1} s + \omega_{01}^2} + \frac{K_2 \omega_{02}^2}{s^2 + \frac{\omega_{02}}{Q_2} s + \omega_{02}^2} + \frac{\omega_{03}^2 K_3}{s^2 + \frac{\omega_{03}}{Q_3} s + \omega_{03}^2} //$$

Recuperando las expresiones de Normalización con doble escalado:
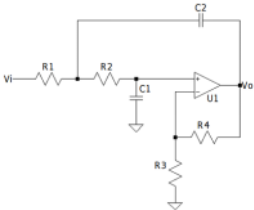
$$\begin{cases} R = R_2 \\ L = L'' \frac{R_2}{R_1 \omega} \\ C = C'' / R_2 \cdot R_1 \omega \end{cases} \rightarrow \text{variando de } R_2 = 1 \text{ y } R_1 \omega = \omega_0$$




Transferencia del

Sallen-Key:

$$H(s) = \frac{K / R_1 R_2 C_1 C_2}{s^2 + s \cdot (R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_1 C_1 (1-K)) + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}} + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}$$
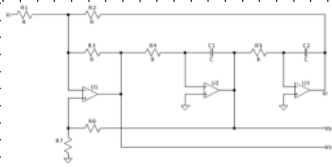
$$\omega_{01} = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$



Transferencia del filtro
Variable de estado: planteando
la transferencia teniendo
solo la salida VL (low):

$$T_2(s) = \frac{-R_3 / R_1 R_4 C_1 R_5 C_2}{s^2 + s \cdot \left(\frac{1}{R_4 C_1} \left(\frac{R_2}{R_5 R_3} \right) \left(1 + \frac{R_3}{R_1} + \frac{R_3}{R_2} \right) + \frac{R_3}{R_2 R_4 C_1 R_5 C_2} \right)}$$


Por simplicidad, nuevamente
expresamos Qus:

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = R$$

$$C_1 = C_2 = C$$

$$\omega_{01} = \frac{1}{R \cdot C}$$
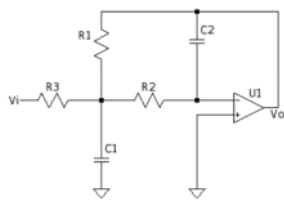
$$\begin{aligned} \omega_{02} &= \frac{1}{R \cdot C} \cdot \left(\frac{R_7}{R_6 + R_7} \right) \cdot (3) \\ \begin{cases} \frac{\omega_{02}}{Q} = \frac{3 \cdot R_3}{R_6 + R_7} \quad (1) \\ \omega_{02} = \frac{1}{R \cdot C} \quad (2) \end{cases} \\ Q_2 &= \frac{1}{3} \cdot \left(1 + \frac{R_5}{R_1} \right) \end{aligned}$$



Transferencia del filtro
multiple feedback:

$$T(s) = \frac{K \cdot 1 / R_1 R_2 C_1 C_2}{s^2 + s \cdot \left(\frac{1}{C_1} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) \right) + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

$$K = -\frac{R_1}{R_3}$$

Filtro Sallen-Key:

$$R = R_2 = 1 \text{ y } R_1 \omega = \omega_{01} = 1$$

$$Q = \frac{1}{2 \cdot \cos(5\pi/12)} = 0,5196 \approx 0,518$$

$$R_1 = R_2 = 1 = R_3$$

$$C_1 = C_2 = C = 1$$

$$\omega_0 = 1$$

$$K = 1 + \frac{R_4}{R_3} = 1 + \frac{0,03}{0,03} = 2$$

$$R_4 = 0,03 \quad K = 3 - 1/Q \rightarrow K = 1,03 //$$

Filtro variable de estado:

$$Q_2 = \frac{1}{3} \cdot \left(1 + \frac{R_5}{R_1} \right) \rightarrow Q_2 = \frac{1}{2 \cdot \cos(3\pi/4)} = 0,7071$$

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = R = 1$$

$$\omega_0 = 1$$

$$C = 1$$

$$Q_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \left(1 + \frac{1}{R_7} \right)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} - 1 = 1 / R_7 = 1,41$$

$$\frac{1}{R_7} = 1,41 \rightarrow R_7 = 0,892 //$$

Filtro multiple Feedback:

$$Q = \frac{1}{2 \cdot \cos(5\pi/12)} = 1,9318$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{C_1} \cdot \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$$

$$\text{la ganancia es } K = -\frac{R_1}{R_3}$$

critérios de normalización:

$$\omega_0 = 1 \text{ rad/s}$$

$$R_1 = R_2 = R_3 = R \rightarrow 1 \text{ rad}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{R \cdot \sqrt{C_1 C_2}} \rightarrow C_1 C_2 = 1$$

$$\frac{1}{Q} = C_2 \cdot (3)$$

$$\frac{1}{Q} = 3 \cdot C_2 \rightarrow C_2 = 0,122 //$$

$$C_1 = 5,814 //$$

$$\frac{5.12}{2} - 1 = 1.5 \rightarrow R_2 = 1.5$$

$$\frac{1}{R_2} = 1.21 \rightarrow R_2 = 0.892 //$$

$$\frac{1}{Q} = 3.62 \rightarrow C_2 = 0.122 //$$

$$C_1 = 5.814 //$$

u) $R_1 = R_2 = 1$
 $\omega_{LW} = \omega_H = 1 \text{ rad/s}$

en caso de querer ganancia 10 dB

Ganancia actual:


$$K_1 K_2 K_3 = 1.07 \cdot 1.121 \cdot 1 = 1.19947 \approx 1.21$$

(producto de las tres etapas)

10 dB $\rightarrow 20 \log_{10}(x) = 10 \text{ dB}$
 $10 \text{ dB} = 3.1622 \rightarrow \text{valor al que quiero llegar}$

$$\frac{3.1622}{1.21} = 2.613$$

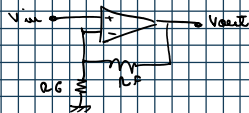uso un buffer para no invertir para seguir la ganancia y lograr la banda de paso solicitada



$$A = 1 + \frac{R_f}{R_G} \rightarrow \frac{R_f}{R_G} = 1.613$$

$$R_G = R_2 = 1$$

$$R_f = 1.613 //$$

$$A = 2.613 \text{ Ktot} = 3.3876 \rightarrow 10.605 //$$